

1. Equivalência entre portas
2. Derivação de expressões booleanas
3. Simplificação de expressões
booleanas
4. Circuitos combinacionais


Outras equivalências

Expressão ou porta	Expressões equivalentes
a'	$(a.a)'$ $a \text{ NAND } a$ $(a + a)'$ $a \text{ NOR } a$ $a \text{ XOR } 1$ $a \text{ XNOR } 0$
$a . b$	$(a' + b')'$ $a' \text{ NOR } b'$
$a + b$	$(a' . b')'$ $a' \text{ NAND } b'$
$a \text{ XOR } b$	$a.b' + a'.b$
$a \text{ XNOR } b$	$a.b + a'.b'$

Derivação de expressões booleanas a partir de tabelas de entradas e saídas


- soma de produtos

$$s = a.b + c.d$$

 




- produto de somas

$$s = (a+b).(c+d)$$



 


Redes equivalentes

Soma de Produtos

   

Produto de Somas

   

Derivação de soma de produtos

1. Construir a tabela-verdade com as entradas e saídas do circuito.

a	b	c	s
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Derivação de soma de produtos

2. Acrescentar uma coluna que contenha, para cada uma das linhas das possíveis combinações de entrada, um termo-produto formado pelo 'e' lógico de todas as variáveis de entrada. Se o valor da variável de entrada for igual a zero (naquela linha da tabela), ela aparece complementada no termo-produto. Se o valor da variável de entrada for igual a um, ela aparece na forma normal (sem ser complementada) no termo-produto.

a	b	c	s	termos-produto
0	0	0	1	$a'.b'.c'$
0	0	1	0	$a'.b'.c$
0	1	0	1	$a'.b.c'$
0	1	1	0	$a'.b.c$
1	0	0	1	$a.b'.c'$
1	0	1	0	$a.b'.c$
1	1	0	1	$a.b.c'$
1	1	1	0	$a.b.c$

Derivação de soma de produtos

3. Construir uma soma de produtos, na qual aparecem todos os termos-produto correspondentes a valores de saída iguais a 1.

a	b	c	s	termos-produto
0	0	0	1	$a'.b'.c'$
0	0	1	0	$a'.b'.c$
0	1	0	1	$a'.b.c'$
0	1	1	0	$a'.b.c$
1	0	0	1	$a.b'.c'$
1	0	1	0	$a.b'.c$
1	1	0	1	$a.b.c'$
1	1	1	0	$a.b.c$

$$s = a' . b' . c' + a' . b . c' + a . b' . c' + a . b . c'$$

4. Simplificar a expressão obtida, aplicando as propriedades da álgebra booleana.

$$s = c'$$

Derivação de produto de somas

1. Construir a tabela-verdade com as entradas e saídas do circuito.

a	b	c	s
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Derivação de produto de somas

2. Acrescentar uma coluna que contenha, para cada uma das linhas das possíveis combinações de entrada, um termo-soma formado pelo 'ou' lógico de todas as variáveis de entrada. Se o valor da variável de entrada for igual a um (naquela linha da tabela), ela aparece complementada no termo-soma. Se o valor da variável de entrada for igual a zero, ela aparece na forma normal (sem ser complementada) no termo-soma.

a	b	c	s	termos-soma
0	0	0	1	$a+b+c$
0	0	1	0	$a+b+c'$
0	1	0	1	$a+b'+c$
0	1	1	0	$a+b'+c'$
1	0	0	1	$a'+b+c$
1	0	1	0	$a'+b+c'$
1	1	0	1	$a'+b'+c$
1	1	1	0	$a'+b'+c'$

Derivação de produto de somas

3. Construir um produto de somas, no qual aparecem todos os termos-soma correspondentes a valores de saída iguais a 0.

a	b	c	s	termos-soma
0	0	0	1	$a+b+c$
0	0	1	0	$a+b+c'$
0	1	0	1	$a+b'+c$
0	1	1	0	$a+b'+c'$
1	0	0	1	$a'+b+c$
1	0	1	0	$a'+b+c'$
1	1	0	1	$a'+b'+c$
1	1	1	0	$a'+b'+c'$

$$s = (a + b + c') \cdot (a + b' + c') \cdot (a' + b + c') \cdot (a' + b' + c')$$


4. Simplificar a expressão obtida, aplicando as propriedades da álgebra booleana.

$$s = c'$$

 Exercício

Derivar as expressões booleanas que representem o funcionamento das duas saídas (soma e vai um) de um somador binário completo (*full adder*) através de somas de produtos.

Não é necessário simplificar as expressões.




A	B	Cin	S	Cout	t. produto
0	0	0	0	0	$A'.B'.Cin'$
0	0	1	1	0	$A'.B'.Cin$
0	1	0	1	0	$A'.B.Cin'$
0	1	1	0	1	$A'.B.Cin$
1	0	0	1	0	$A.B'.Cin'$
1	0	1	0	1	$A.B'.Cin$
1	1	0	0	1	$A.B.Cin'$
1	1	1	1	1	$A.B.Cin$

$$S = A'.B'.Cin + A'.B.Cin + A.B'.Cin + A.B.Cin$$


$$Cout = A'.B.Cin + A.B'.Cin + A.B.Cin' + A.B.Cin$$

Simplificação de expressões booleanas

 

Como chegar à conclusão de que este circuito pode ser implementado com menos portas, ou com menos entradas, ou com menos conexões?

 
➡ custo (área), velocidade, consumo de potência ◀



Simplificação de expressões booleanas

- aplicando leis, propriedades e teoremas da álgebra booleana
- mapas de Karnaugh
- método de Quine-McCluskey
- outros métodos
- ferramentas (software) - exemplo: Karma
(<http://www.inf.ufrgs.br/lagarto/>)

 Aplicando as leis, propriedades e teoremas da álgebra booleana



$$\begin{aligned} a + b.(a' + b') &= && \text{(distributiva)} \\ &= a + b.a' + b.b' && (x . x' = 0) \\ &= a + b.a' + 0 && (x + 0 = x) \\ &= a + b.a' && \text{(distributiva)} \\ &= (a + b).(a + a') && (x + x' = 1) \\ &= (a + b).1 && (x . 1 = x) \\ &= a + b \end{aligned}$$

Usando mapas de Karnaugh

a	b	a'	b'	a+b	a'+b'	b.(a'+b')	a+b.(a'+b')
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1


a \ b	0	1
0	0	1
1	1	1

$$a'.b + a.b = b$$

$$a.b' + a.b = a$$

$$s = a + b$$

Usando uma ferramenta (software)

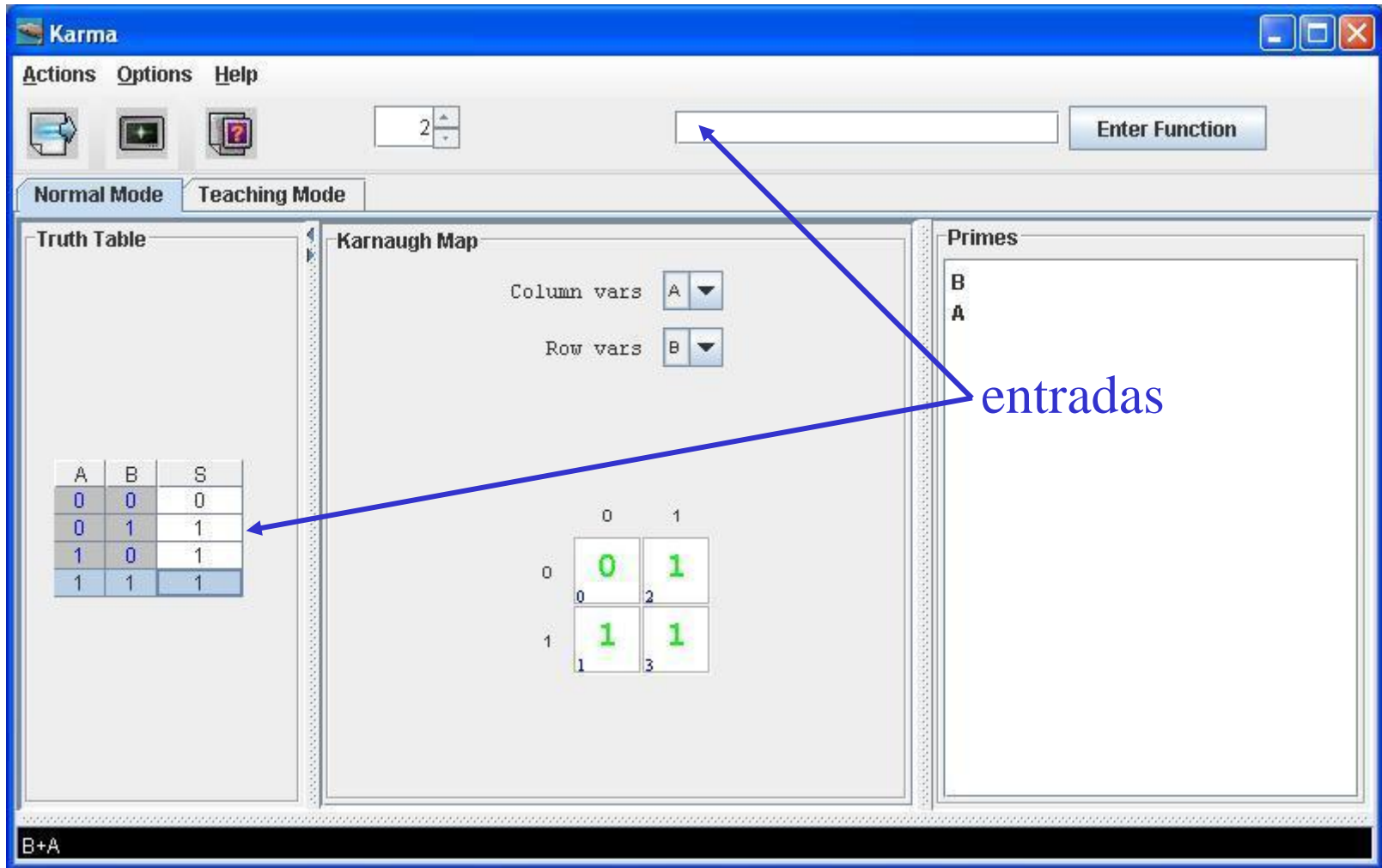

Obs: esta ferramenta (Karma) usa o método de Quine-McCluskey para chegar à expressão mais simples, mas também desenha o mapa de Karnaugh correspondente à tabela de entradas e saídas do circuito

Usando uma ferramenta (software)

$$s = a' \cdot b' \cdot c' + a' \cdot b \cdot c' + a \cdot b' \cdot c' + a \cdot b \cdot c' = c'$$

The screenshot shows the Karma software interface. The title bar is "Karma". The menu bar includes "Actions", "Options", and "Help". The toolbar contains icons for file operations and a numeric input field set to "3". A button labeled "Enter Function" is present. The interface has two tabs: "Normal Mode" (selected) and "Teaching Mode".

Truth Table

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Karnaugh Map

Column vars: A, B
Row vars: C

	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

Primes

!C

!C



Circuitos Combinacionais

- saídas são função apenas das entradas
- são construídos apenas com portas lógicas sem realimentação
- não possuem elementos de armazenamento (memórias)
- exemplos:
 - multiplexador
 - decodificador
 - unidade aritmética e lógica

Multiplexador (ou Seletor)

- duas ou mais entradas (normalmente 2^n)
- somente uma saída
- um sinal de “seleção” define qual das entradas é copiada na saída
- para 2^n entradas são usados n bits de seleção

  Símbolos usados para representar multiplexadores 2-para-1



Multiplexador (ou Seletor)

a	b	sel	saída	t-produto
0	0	0	0	$a'.b'.sel'$
0	0	1	0	$a'.b'.sel$
0	1	0	0	$a'.b.sel'$
0	1	1	1	$a'.b.sel$
1	0	0	1	$a.b'.sel'$
1	0	1	0	$a.b'.sel$
1	1	0	1	$a.b.sel'$
1	1	1	1	$a.b.sel$

saída



$$= a'.b.sel + a.b'.sel' + a.b.sel' + a.b.sel$$

$$= (a'.b + a.b).sel + (a.b' + a.b).sel'$$



$$= (b.(a'+a)).sel + (a.(b'+b)).sel'$$

$$= (b.1).sel + (a.1).sel'$$

$$= a.sel' + b.sel$$

  



Multiplexador 4-para-1 de 8 bits

  

Decodificador

- entrada com n bits
- 2^n saídas (correspondem a valores de 0 a $2^n - 1$ da entrada)
- somente a saída de índice igual ao valor binário representado pela entrada fica “ativa” (igual a 1, por exemplo)
- todas as demais saídas ficam “desativadas” (iguais a zero, por exemplo)

  Símbolos usados para representar decodificadores com entrada de 1 bit



Decodificador



e0	e1	s0	s1	s2	s3	t-produto
0	0	1	0	0	0	$e0'.e1'$
0	1	0	1	0	0	$e0'.e1$
1	0	0	0	1	0	$e0.e1'$
1	1	0	0	0	1	$e0.e1$

$$s0 = e0'.e1'$$

$$s1 = e0'.e1$$

$$s2 = e0.e1'$$

$$s3 = e0.e1$$

  

Circuitos Seqüenciais

- saídas são função tanto das entradas quanto dos valores de saída (estado atual)
- são construídos com portas lógicas com realimentação
- possuem elementos de armazenamento (memórias)
- exemplos:
 - flip-flop
 - registrador
 - contador